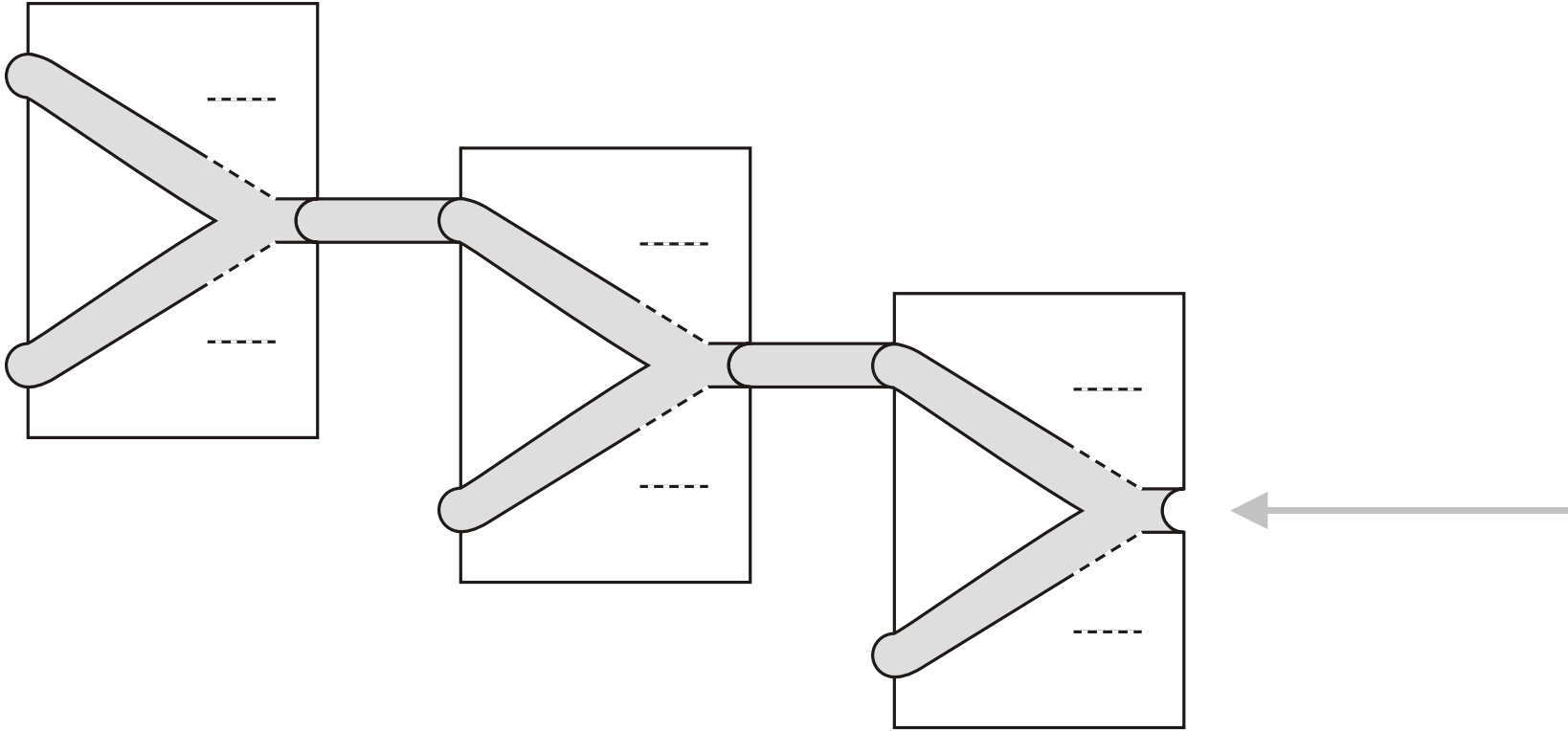


Zahlen ereignen sich

Probiere die Schaltung aus und protokolliere dabei in der Tabelle die Zustände der Flip-Flops. Was fällt dir auf? Wie geht es weiter?



0		0		0	Startzustand
					1. Durchfahrt
					2. Durchfahrt
					3. Durchfahrt
					4. Durchfahrt
					5. Durchfahrt
					6. Durchfahrt
					7. Durchfahrt

Damit deine Flip-Flops funktionieren, bastle dir die Schieber ein. Schneide in jedem Flip-Flop entlang der 4 gestrichelten Linien Schlitzze ein. Schneide die Schieber aus und stecke sie so in die Flip-Flops, dass die Bahnen der Schieber über den Bahnen der Flip-Flops liegen. Vergiss nicht, jedes Mal beim Durchfahren eines Flip-Flops den Schieber umzustellen. Am Besten arbeitest Du mit beiden Händen, eine zum Fahren, eine zum Schieben.

